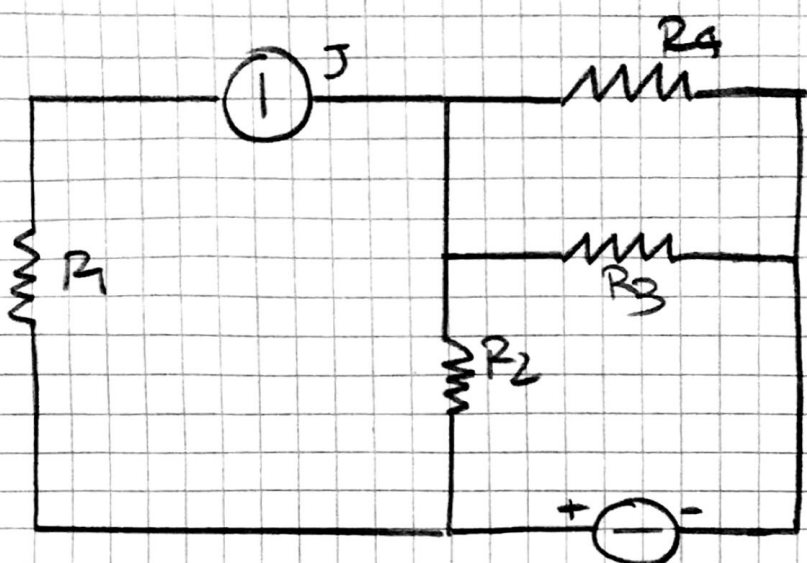



Calcolo il generatore equivalente di Norton visto dalla resistenza R_3

Electrodi



Sostituisco R_3 con i morsetti.
 Calcolo la R_{eq} e passivizzo i generatori mandando R_1 in corto circuito e ~~sostituendo~~ sostituisco i morsetti con un generatore di corrente.
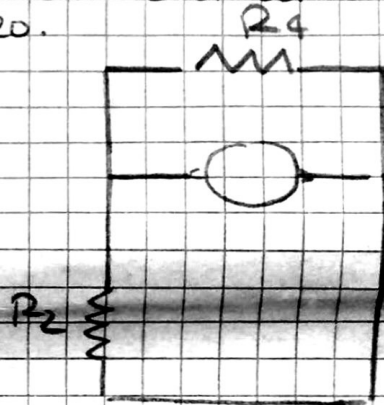
$$R_{eq} = \frac{R_4 R_2}{R_4 + R_2} = \frac{10}{7} \Omega$$



$$i_{cc} = i_{ccj} + i_{cce}$$

Calcolo la i_{cce} spugnendo il generatore di corrente e mandando R_1 in corto circuito


$$V_4 = 0$$

$$i_4 = 0$$

$$i_{ccE} = i_{cc2}$$

$$V_2 = E(t) = 10V$$
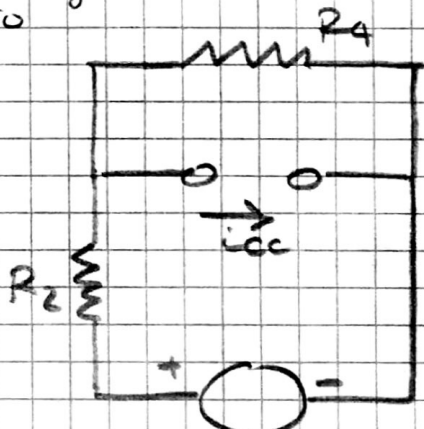
$$i_{ccE} = i_{cc} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{10A}{2} = 5A$$



Il circuito aperto manda in corto circuito R_4 , quindi considerando la maglie m_1 si ha:


$$i_{ccj} = 8A$$

Spugno il generatore di tensione.

I morsetti mandano R_4 in corto circuito

Dunque

$$i_{cc} = i_{ccE} + i_{ccj} = 10A$$

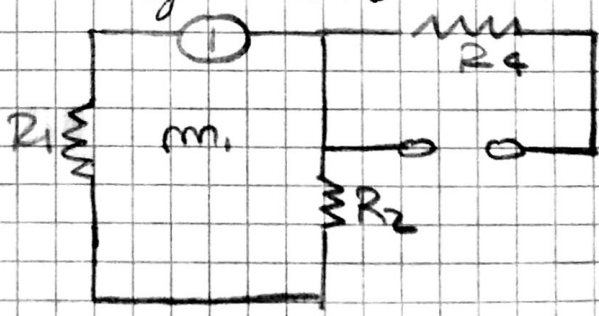

$I_{cc} = ?$

$R_{eq} = ?$



LA RESISTENZA 3-2

$R_1 = 5\Omega \quad R_2 = 10\Omega$

$V = 10V \quad R_0 = 20\Omega$

$I_{cc} = ?$


$R_{eq} = ?$

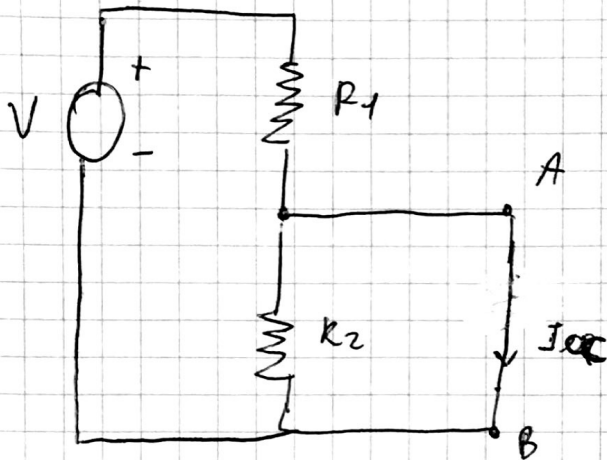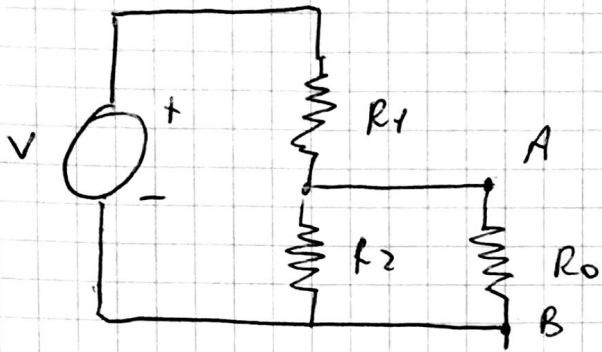

$\Rightarrow R_2$ CORCIRCUITATA!
TENSIONE NULLA E
QUINDI CORRENTE
NULLA

\Rightarrow
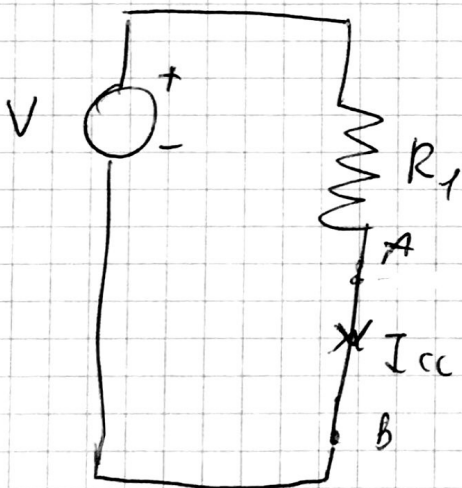
$$I_{cc} = \frac{V}{R_1} = \frac{10}{5} = 2A$$




Calcoliamo la resistenza equivalente.


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10(5)}{10 + 5}$$

$$= \frac{50}{15} = \frac{10}{3} \Omega$$

SPENTO
 \downarrow

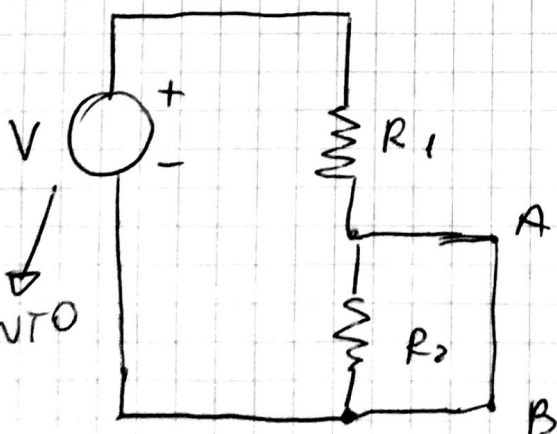

Conto Circuito Squasi.

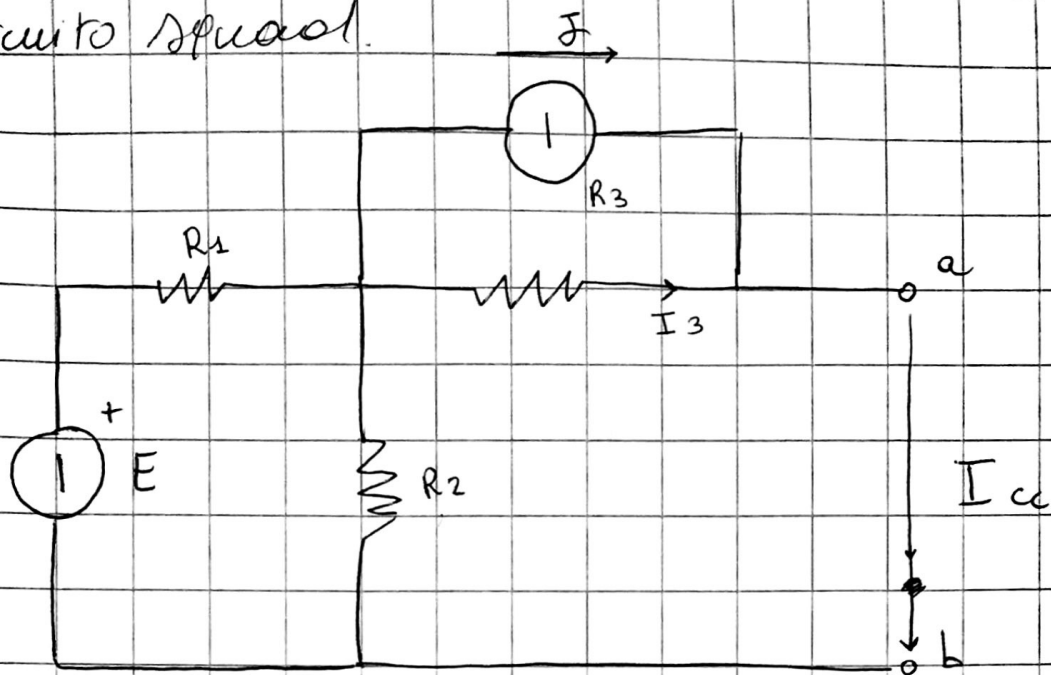

$R_1 = 1 \Omega$; $R_2 = 4 \Omega$; $J = 3 A$; $R_3 = 2 \Omega$; $E = 4 V$; ~~.....~~

R_1 e R_2 sono in // \rightarrow Calcolo R_{eq} ; $R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{5} \Omega$

R_{12} e R_3 sono in serie \rightarrow Calcolo R_{eq} ; $R_{123} = \frac{4}{5} + 2 = \frac{14}{5} \Omega$


Con la I° legge di K. calcolo I_{cc} al modo A.

$$J + i_3 = I_{cc}$$

Ora con Millman mi calcolo la tensione tra A e B

$$V_{AB} = \frac{E/R_1 - J}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{4}{7} V \quad \Rightarrow \quad i_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{2}{7} \Omega$$

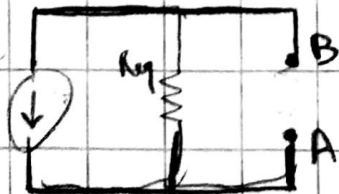
Quindi $I_{cc} = i_3 + J = \frac{23}{7} A$



THEVENIN


$$I = ?$$

CONDUTTORI
BREVICI

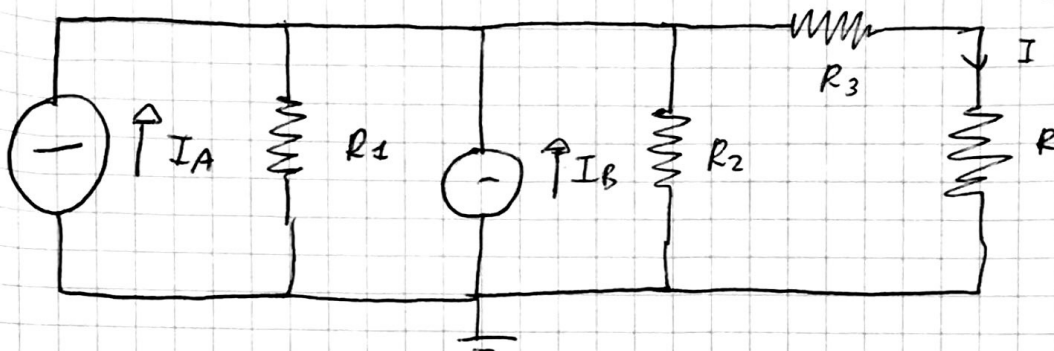


$$I_A = 4A \quad I_B = 6A \quad R_3 = 2\Omega \quad R = 10\Omega$$

$$R_1 = 8\Omega \quad R_2 = 12\Omega$$

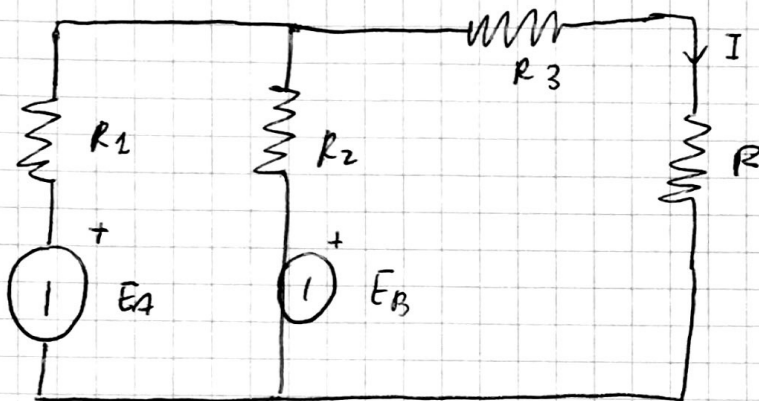

$$E_A = R_1 I_A = 4(8) = 32V$$

$$E_B = R_2 I_B = 6(12) = 72V$$

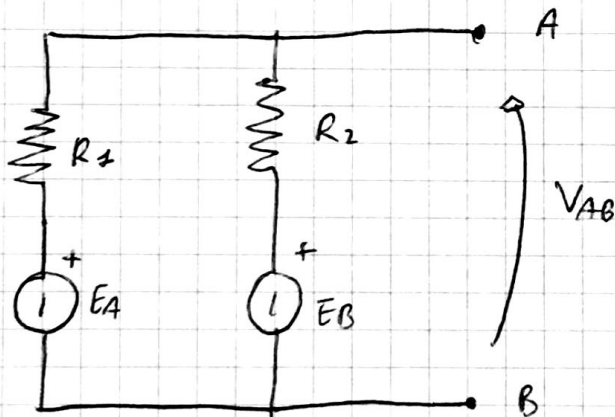


$$V_{AB} = \frac{E_A R_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_B R_1}{R_1 + R_2} =$$


$$= \frac{32(12)}{20} + \frac{72(8)}{20} = 48V$$

$$R_1 // R_2 \Rightarrow R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8(12)}{8+12} = \frac{24}{5} \Omega$$
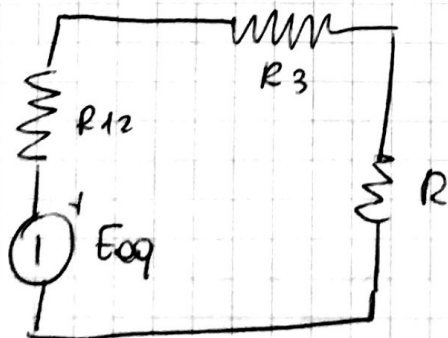
$$\Rightarrow I = \frac{V_{Eq}}{R_{eq}} = \frac{48}{\frac{24}{5} + 2 + 10} = \frac{48}{\frac{20}{5}} = \frac{20}{7} A$$



LA
RESISTENZA
5-7

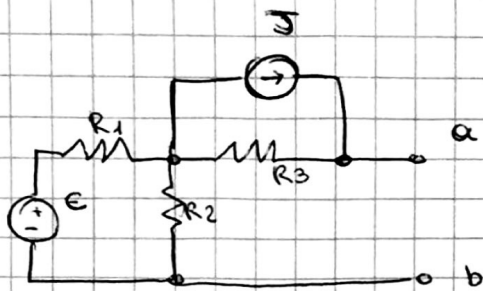

Trovare il circuito equivalente di Norton tra i morsetti a-b

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_3 = 2 \Omega$$


$$E = 4V$$

$$J = 3A$$

Spezzo i generatori \Rightarrow calcolo R_{eq}

$$R_1 // R_2 \Rightarrow R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1(4)}{5} = \frac{4}{5} \Omega$$
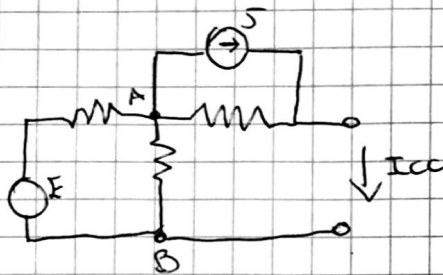
$$R_{eq} = R_{12} + R_3 = \frac{4}{5} \Omega \Rightarrow R_{eq} = \frac{14}{5} \Omega$$




$$I_{cc} = i_3 + J$$

Millman

$$V_{AB} = \frac{-E/R_1 - J}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{4}{7} V$$

$$i_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{2}{7} A$$
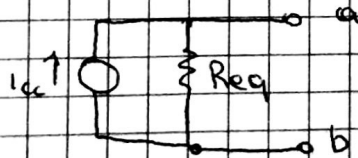
$$I_{cc} = \frac{2}{7} + 3 = \frac{23}{7} A$$





Team "I Condensatori"



I POTENZIALI - LEZIONE 5

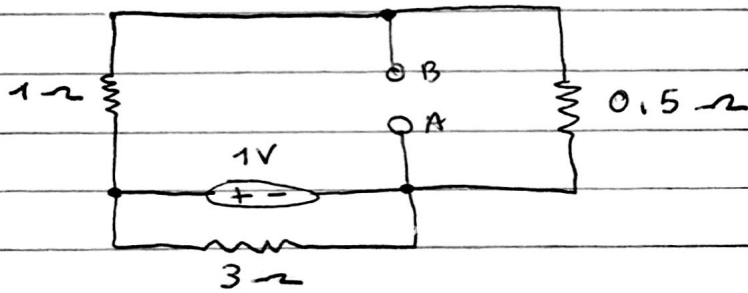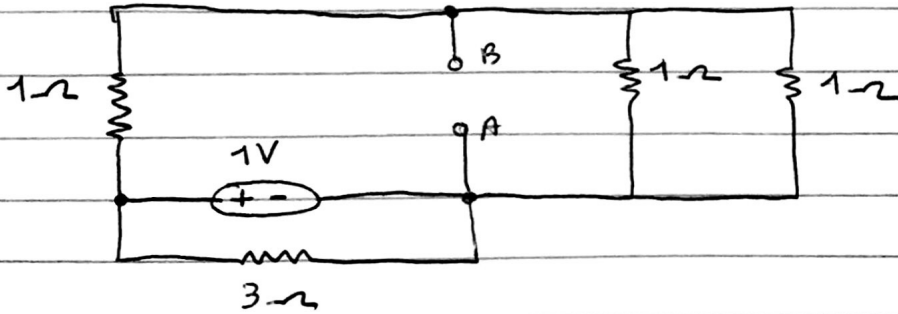Questionari - Esercizio

Calcolare il generatore equivalente secondo Thevenin visto dai morsetti A-B.





• Calcolo Req

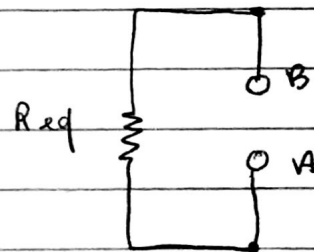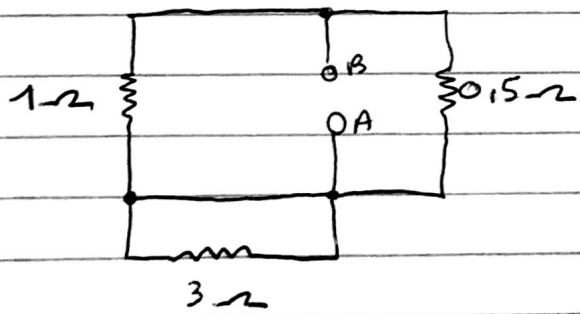

$$R_{eq} = \frac{0,5\Omega \cdot 1\Omega}{1,5\Omega} = \underline{\underline{\frac{1}{3}\Omega}}$$

Calculo V_0

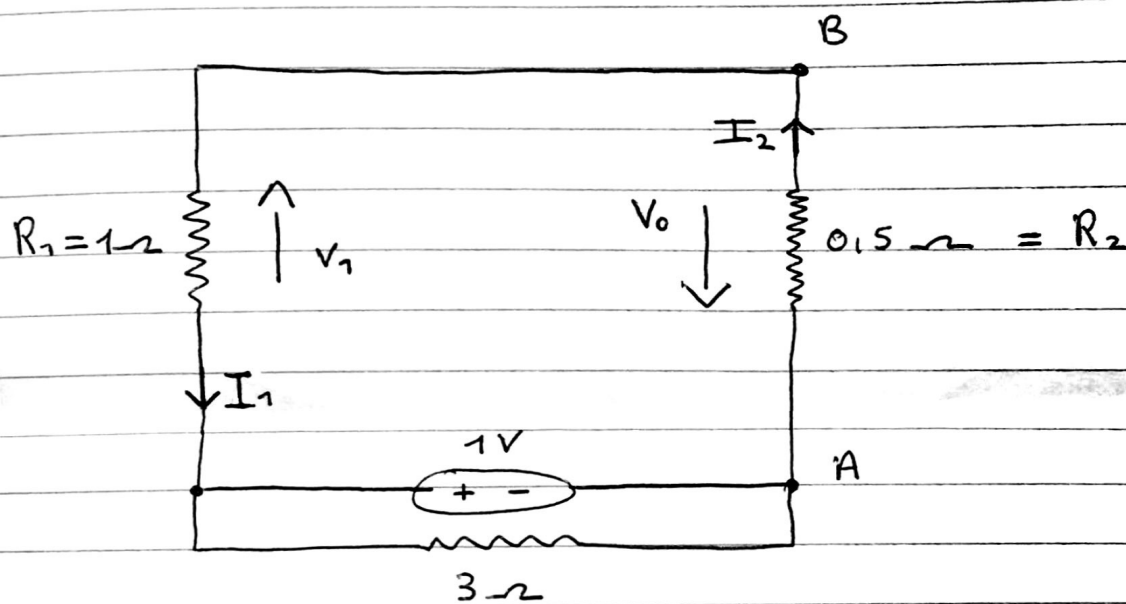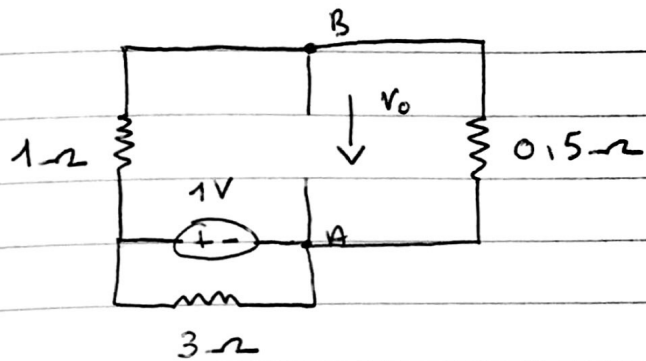

$$\begin{cases} \text{LKT : } E + V_1 + V_0 = 0 \\ V_1 = I_1 R_1 = I_2 R_1 \\ V_0 = I_2 R_2 \end{cases}$$


$$\Rightarrow E + I_2 R_1 + I_2 R_2 = 0$$

$$\Rightarrow E + I_2 (R_1 + R_2) = 0$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{-E}{R_1 + R_2} = \frac{-1 \text{ V}}{1,5 \Omega} = -0,66 \text{ A}$$

$$V_0 = I_2 R_2 = -0,66 \text{ A} \cdot 0,5 \Omega = \underline{\underline{-\frac{1}{3} \text{ V}}}$$

ESERCIZIO - "GLI ELETTRICISTI" LEZIONE 5

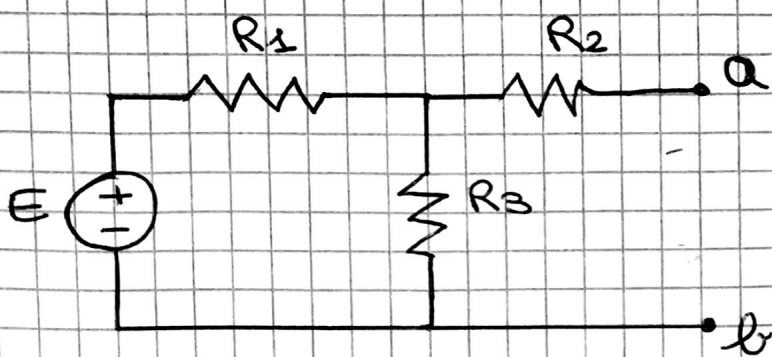


$$E = 9V$$

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 2 \Omega$$

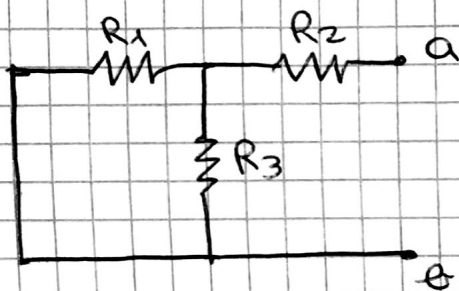la Req si ottiene spegnendo l'unico generatore
o altro studiando:



$$R_{eq} = R_2 + \left(\frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} \right) = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3} \Omega$$

$$V_0 = E \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} = 9 \cdot \frac{2}{3} = 6V$$

poiché V_0 si calcola voltando la tensione tra
i morsetti aperti e, in queste condizioni, non circola
corrente in R_2 , si evince che V_0 è la tensione
su R_3 . Dato che R_1 e R_3 sono in serie, calcolo V_0
con un partitore di tensione.